2a Avaluació	Tecnologia industrial	2n Batxillerat
Corrent continu		Data:
Nom i cognoms:		Qualificació:

Instruccions: Feu els exercicis a l'espai que se us proporciona. Feu servir la cara posterior si necessiteu més espai, indiqueu-ho clarament en aquest cas. Heu d'identificar clarament les respostes i mostrar el procés per tal d'aconseguir la màxima puntuació. La puntuació dels exercicis es dona entre parèntesis.

1. Suposem que tenim dues bombetes incandescents  $B_1$ ,  $B_2$  de característiques

$$B_1 \to 60 W; 220 V$$

$$B_2 \to 40 \, W; \ 220 \, V$$

respectivament. Es demana:

- (a) (1 pt) Calculeu el valor de la resistència elèctrica  $R_1$ ,  $R_2$  que presenta cada bombeta.
- (b) (2 pts) Feu l'esquema de connexió i calculeu la potència  $P_1$ ,  $P_2$  que dissipa cadascuna de les resistències quan es connecten en sèrie a una font d'alimentació V = 220 V.
- (c) (1.5 pts) Feu l'esquema de connexió i calculeu la intensitat que travessa cadascuna  $I_1$ ,  $I_2$  quan es connecten en paral·lel a la mateixa font d'alimentació de l'apartat anterior.

2.	. Una bombeta incandescent de característiques $120W$ ; $220V$ es connecta amb un cable de longitud $1m$ , secció $1mm^2$ i resistivitat $1,7\cdot 10^{-3}\Omega\cdot m$ a una font d'alimentació. Es demana:		
	(a) (0,5 pts) Calculeu la resistència elèctrica del cable usat.		
	(b) (0,5 pts) Calculeu la resistència associada a la bombeta.		
	(c) (1,5 pts) Feu l'esquema de connexió i calculeu el valor que ha de tenir la font d'alimentació per tal que la bombeta quedi connectada a la seva tensió nominal.		
3.	(1 pt) Una bateria de telefon mòbil té una capacitat de $9000mA\cdot h$ . Es demana calcular quina durada pot oferir si sabem que el carregador li entrega una potència de $30W$ a una tensió $15V$ .		
4.	(2 pts) Suposeu que tenim tres resistències, de valors $R_1 = 30 \Omega$ , $R_2 = 70 \Omega$ i $R_3 = 25 \Omega$ . Feu els càlculs necessaris per esbrinar quin tipus d'associació hem de fer entre elles per tal d'obtenir una resistència de $R_1 = 20 \Omega$ .		