

Exercici 1

a) El valor de la resistència R_1 es pot calcular amb

$$R_1 = \rho \frac{L}{A} = 16 \cdot 10^{-9} \cdot \frac{20}{\pi \left(\frac{0,1 \cdot 10^{-3}}{2} \right)^2} = 40,74 \Omega$$

b) Quan es troben en sèrie

$$R_{màx} = R_1 + R_2 = R + R = 2R = 2 \cdot 40,74 = 81,48 \Omega$$

on hem tingut en compte que les resistències són idèntiques. De forma semblant, quan es troben en paral·lel,

$$R_{mín} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{R^2}{2R} = \frac{R}{2} = \frac{40,74}{2} = 20,37 \Omega$$

c) En igualtat de condicions la potència serà màxima quan la resistència sigui mínima, ja que és

$$P = \frac{V^2}{R}$$

llavors

$$P_{màx} = \frac{V^2}{R_{mín}} = \frac{230^2}{20,37} = 2,597 \text{ kW}$$

d) L'energia consumida valdrà

$$E = Pt = 2,597 \cdot 10^3 \cdot 1 \cdot 30 = 77,91 \text{ kWh}$$

llavors

$$77,91 \text{ kWh} \cdot \frac{0,15 \text{ €}}{1 \text{ kWh}} = 11,69 \text{ €}$$

* * *

Exercici 2

a) L'associació en paral·lel de les dues resistències fa que la resistència equivalent valgui

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{R^2}{2R} = \frac{R}{2} = \frac{70}{2} = 35 \Omega$$

Fent servir la llei d'Ohm

$$U = IR_{eq}$$

podem calcular

$$I_{tot} = \frac{U}{R_{eq}} = \frac{230}{35} = 6,571 \text{ A}$$



b) La potència es pot calcular directament amb

$$P_{electr} = UI = 230 \cdot 6,571 = 1511 \text{ W}$$

c) En quant a l'energia que consumeix diàriament

$$E_{cons} = P_{electr}t = 1,511 \text{ W} \cdot 6 \text{ h} = 9,069 \text{ kWh}$$

d) El cost diari serà

$$c_{diari} = 9,069 \text{ kWh} \cdot \frac{0,12 \text{ €}}{1 \text{ kWh}} = 1,088 \text{ €}$$

* * *

Exercici 3

Fent servir la informació de l'enunciat

$$25 = \frac{R \cdot 3R}{R + 3R} = \frac{3R^2}{4R} = \frac{3R}{4} \rightarrow R = \frac{4 \cdot 25}{3} = 33,33 \Omega$$

* * *

Exercici 4

a) La tensió que proporciona el conjunt de les tres piles val

$$U = 3 \cdot 1,5 = 4,5 \text{ V}$$

i és la mateixa en cada led ja que aquests es troben connectats en paral·lel. Llavors, per un conjunt led-resistència individual podem escriure

$$U = U_{led} + U_R$$

d'on

$$U_R = U - U_{led} = 4,5 - 3,4 = 1,1 \text{ V}$$

i aplicant la llei d'Ohm a una resistència

$$U_R = IR \rightarrow R = \frac{U_R}{I} = \frac{1,1}{10 \cdot 10^{-3}} = 110 \Omega$$

b) La intensitat total que circula pel circuit és

$$I_{total} = 5I = 5 \cdot 10 \cdot 10^{-3} = 0,05 \text{ A}$$

de forma que la potència que entrega la font val

$$P = UI_{total} = 4,5 \cdot 0,05 = 0,225 \text{ W}$$



i en 5 hores de funcionament es consumeixen

$$E_{total} = Pt = 0,225 W \cdot 5 h = 1,125 Wh$$

c) Tenint en compte la capacitat de les piles

$$1,100 = It \rightarrow t = \frac{1,100}{I} = \frac{1,100}{0,05} = 22 h$$

d) En cada conjunt led-resistència cauen $4,5 V$, com al led cauen $2 V$ es dedueix que a la resistència hi cauen $4,5 - 2 = 2,5 V$ de forma que

$$U = IR \rightarrow I_{led,2} = \frac{U}{R} = \frac{2,5}{110} = 0,02273 A = 22,73 mA$$

és la intensitat que passa per cada led. La total serà

$$I_{total,2} = 5I = 5 \cdot 22,73 = 0,11364 A = 113,64 mA$$

e) En les condicions de l'enunciat els leds es troben encesos dues tercers parts del temps, llavors

$$E_{total,2} = Pt = UIt = 4,5 \cdot 0,11364 \cdot \frac{2 \cdot 5}{3} = 1,7046 Wh$$

* * *

Exercici 5

De l'expressió de la resistència elèctrica en funció de la resistivitat, longitud i secció del conductor

$$R = \rho \frac{L}{A} \rightarrow A = \frac{\rho L}{R}$$

llavors

$$\pi \frac{d^2}{4} = \frac{\rho L}{R}$$

i

$$d = 2\sqrt{\frac{\rho L}{\pi R}} = 2\sqrt{\frac{0,49 \cdot 10^{-6} \cdot 4,508}{\pi \cdot 5}} = 7,5 \cdot 10^{-4} m = 0,75 mm$$

Exercici 6

a) A partir de la relació $P = \frac{U^2}{R}$ podem escriure

$$R = \frac{U^2}{P} = \frac{12^2}{55} = 2,6182 \Omega$$

Com que les resistències es troben en paral·lel

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{\left(\frac{12^2}{55}\right) \cdot 2}{2 + \frac{12^2}{55}} = \frac{\frac{12^2}{55}}{\frac{2}{1} + \frac{12^2}{55}} = \frac{144}{110} = \frac{72}{55} = 1,309 \Omega$$

b) Una caiguda del 5 % de la tensió en el cable correspon a

$$U_{cable} = 5 \% \cdot 12 = 0,6 V$$

Llavors, aplicant la llei d'Ohm al cable

$$0,6 = I \rho \frac{L}{A}$$

però no coneixem la intensitat que passa pel circuit, calculem-la. Si anomenem U_{\otimes} a la tensió que cau en els llums (no és 12 V perquè estem dient que al cable cau tensió també)

$$I = \frac{U_{\otimes}}{R_{eq}} = \frac{12 - 0,6}{\frac{72}{55}} = 8,708 A$$

ara

$$0,6 = I \rho \frac{L}{A} \rightarrow L = \frac{0,6 \cdot A}{I \rho} = \frac{0,6 \cdot \frac{\pi(0,0025)^2}{4}}{8,708 \cdot 1,7 \cdot 10^{-8}} = 19,894 m$$

però com es tracta d'un cable bipolar (doble), hem de considerar la meitat de la longitud calculada, és a dir

$$L_{max}^{bip} = \frac{19,894}{2} = 9,947 m$$

c) Per una longitud del cable de 4 m (8, en realitat), tenim

$$R = \rho \frac{L}{A} = 1,7 \cdot 10^{-8} \frac{2 \cdot 4}{\frac{\pi(0,0025)^2}{4}} = 0,0277 \Omega$$

d) Considerem que la resistència del cable es troba en sèrie amb el conjunt de les llums i calculem

$$P = \frac{U^2}{R_{\text{cable}} + R_{\text{eq}}} = \frac{12^2}{0,0277 + 1,309} = 107,73 \text{ W}$$

* * *

Exercici 7

a) Quan l'interruptor A està obert, les resistències es troben en sèrie. Quan està tancat, el mateix interruptor curtcircuita la resistència R_2 , anul·lant-la. Llavors, com que en tots dos casos la potència és de 1000 W , i a partir de

$$P = \frac{U^2}{R}$$

podem escriure

$$1000 = \frac{230^2}{R_1 + R_2}$$

$$1000 = \frac{120^2}{R_1} \rightarrow R_1 = \frac{120^2}{1000} = 14,4 \Omega$$

i finalment,

$$R_1 + R_2 = \frac{230^2}{1000} \rightarrow R_2 = \frac{230^2}{1000} - R_1 = \frac{230^2}{1000} - 14,4 = 38,5 \Omega$$

b) Fent servir ara

$$P = UI$$

tenim

$$I_{230} = \frac{1000}{230} = 4,35 \text{ A}$$

$$I_{120} = \frac{1000}{120} = 8,33 \text{ A}$$

c) La resistència equivalent del circuit amb l'interruptor A espatllat i actuant com una resistència $R_A = 3 \Omega$ la podem trobar associant R_A i R_2 en paral·lel i després el resultat en sèrie amb R_1 . Així, doncs

$$\frac{R_A R_2}{R_A + R_2} = \frac{3 \cdot 38,5}{3 + 38,5} = 2,783 \Omega$$

ara, sumem aquesta en sèrie amb R_1 per obtenir

$$R_{\text{eq}} = R_1 + \frac{R_A R_2}{R_A + R_2} = 14,4 + 2,783 = 17,18 \Omega$$

i finalment, la potència corresponent en aquesta situació i quan s'alimenta amb 120 V serà

$$P_e = \frac{U^2}{R} = \frac{120^2}{17,18} = 838,03\text{ W}$$

Exercici 8

a) La tensió que proporcionen les 4 bateries val

$$U_{bateries} = 4 \cdot U_{bat} = 4 \cdot 12 = 48\text{ V}$$

La tensió que cau a cada branca és

$$U_{branca} = 5 \cdot U_{LED} = 5 \cdot 3,4 = 17\text{ V}$$

La intensitat que passa per cada branca és la mateixa que passa per cada LED, donat que estan en sèrie, i val $I_{LED,4} = 25\text{ mA}$. Llavors, la intensitat total al circuit (que passa per la resistència R), val

$$I_{total} = I_R = 3 \cdot I_{LED,4} = 3 \cdot 25 \cdot 10^{-3} = 0,075\text{ A}$$

La tensió que cau a la resistència R val

$$U_R = U_{bateries} - U_{branca} = 48 - 17 = 31\text{ V}$$

Llavors, aplicant la llei d'Ohm a la resistència R

$$U_R = I_R R \rightarrow R = \frac{U_R}{I_R} = \frac{31}{0,075} = \frac{1240}{3} = 413,33\ \Omega$$

b) Per calcular l'energia consumida en 8 h calculem la potència consumida i apliquem

$$P = \frac{E}{t}$$

La potència consumida és la mateixa que la font d'alimentació entrega al circuit, llavors

$$P = U_{bateries} I_{total} = 48 \cdot 0,075 = 3,6\text{ W}$$

Ara doncs,

$$E = Pt = 3,6 \cdot 10^{-3} \cdot 8 = 0,0288\text{ kWh}$$

també

$$E = Pt = 3,6 \cdot 8 \cdot 3600 = 103680\text{ J}$$

c) Per calcular el temps que duren les bateries tenim en compte la seva capacitat $c_{bat} = 10000 \text{ Ah}$. Hem de tenir en compte que encara que hi hagi 4, com es troben connectades en sèrie, la seva capacitat es manté, llavors

$$I_{total} \cdot t = c \rightarrow t = \frac{c}{I_{total}} = \frac{10}{0,075} = \frac{1600}{3} = 133,33 \text{ h}$$

d) Si ara tenim només 3 bateries connectades en sèrie, serà

$$U_{bateries} = 3 \cdot U_{bat} = 3 \cdot 12 = 36 \text{ V}$$

Per calcular la nova intensitat que passa ara per cada LED calculem primer la intensitat total amb

$$U_{bat} - U_{LED} = I'_{total} \rightarrow I'_{total} = \frac{U_{bat} - U_{LED}}{R} = \frac{12 \cdot 3 - 3,4 \cdot 5}{413,33} = 0,04597 \text{ A}$$

Aquesta intensitat travessarà la resistència R i després es dividirà (entre 3) per passar per cada branca, llavors, la intensitat que passa per cada branca i per tant, la que passa per cada LED, val

$$I'_{LED,3} = \frac{I'_{total}}{3} = \frac{0,04597}{3} = 0,015322 \text{ A}$$

e) Per calcular el temps que duren ara les bateries tenim en compte la seva capacitat $c_{bat} = 10000 \text{ Ah}$ tal com hem fet abans, tindrem

$$I'_{total} \cdot t = c \rightarrow t = \frac{c}{I'_{total}} = \frac{10}{0,04597} = 217,53 \text{ h}$$

* * *

Exercici 9

Fem servir la relació

$$R = \rho \frac{L}{A} \rightarrow L = \frac{RA}{\rho} = \frac{R \frac{\pi d^2}{4}}{\rho} = \frac{4,7 \cdot \frac{\pi (0,61 \cdot 10^{-3})^2}{4}}{0,49 \cdot 10^{-6}} = 2,803 \text{ m}$$

* * *

Exercici 10

a) Tenim

$$L_P = h + 2b + \pi r = 0,68 + 2 \cdot 0,12 + \pi \cdot 0,20 = 1,548 \text{ m}$$

$$L_A = \frac{2h}{\cos \frac{\alpha}{2}} + 2b = \frac{2 \cdot 0,68}{\cos \frac{35^\circ}{2}} + 2 \cdot 0,12 = 1,666 \text{ m}$$



$$L_U = 2(h - r) + \pi r = 2 \cdot (0,68 - 0,20) + \pi \cdot 0,20 = 1,588 \text{ m}$$

b) Les potències consumides són

$$P_P = 60L_P = 60 \cdot 1,548 = 92,88 \text{ W}$$

$$P_A = 60L_A = 60 \cdot 1,666 = 99,96 \text{ W}$$

$$P_U = 60L_U = 60 \cdot 1,588 = 95,28$$

c) Cada seqüència **P-A-U** consumeix una potència

$$P_{PAU} = P_P + P_A + P_U = 92,88 + 99,96 + 95,28 = 288,12 \text{ W}$$

i com cada lletra està activada 2 s, una energia

$$E_{PAU} = P_{PAU} \cdot t_{PAU} = 288,12 \cdot 2 = 576,24 \text{ J}$$

i en les 3 h de funcionament la seqüència es donara completa un nombre de vegades igual a

$$\frac{3 \cdot 3600}{6} = 1800$$

de forma que l'energia total que consumeix és

$$E_{PAU}^{total} = 576,24 \cdot 1800 = 1037232 \text{ J} \times \frac{1 \text{ kWh}}{3,6 \cdot 10^6 \text{ J}} = 0,288 \text{ kWh}$$

Cada seqüència P-A-U-A completa consumeix una potència

$$P_{PAUA} = P_P + P_A + P_U + P_A = 92,88 + 99,96 + 95,28 + 99,96 = 388,08 \text{ W}$$

i com cada lletra està activada 2 s, una energia

$$E_{PAUA} = P_{PAUA} \cdot t_{PAUA} = 388,08 \cdot 2 = 776,16 \text{ J}$$

i en les 3 h de funcionament la seqüència es donara completa un nombre de vegades igual a


$$\frac{3 \cdot 3600}{8} = 1350$$

de forma que l'energia total que consumeix és

$$E_{PAUA}^{total} = 776,16 \cdot 1350 = 1047816 \text{ J} \cdot \frac{1 \text{ kWh}}{3,6 \cdot 10^6 \text{ J}} = 0,29106 \text{ kWh}$$

Exercici 11

El circuit es pot representar com

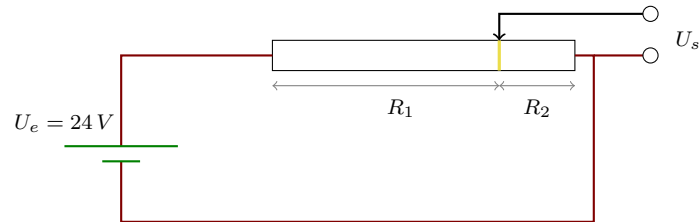

Aplicant la llei d'Ohm a cada secció de la resistència

$$U_e = I \cdot (R_1 + R_2)$$

$$U_s = I \cdot R_2$$

a)

Tenim

$$I = \frac{U_e}{R_1 + R_2} = \frac{24}{5000} = 0,0048 A$$

b) Podem escriure

$$U_s = I \cdot R_2 = \frac{24}{5000} \cdot 3000 = 14,4 V$$


c) Per representar U_s en funció de R_1 , considerem

$$U_s = I \cdot R_2 = \frac{U_e}{R_1 + R_2} \cdot R_2$$

llavors, podem escriure (suposant les resistències en $k\Omega$)

$$U_s = \frac{24}{5} \cdot (5 - R_1)$$

que és l'equació d'una recta amb gràfica

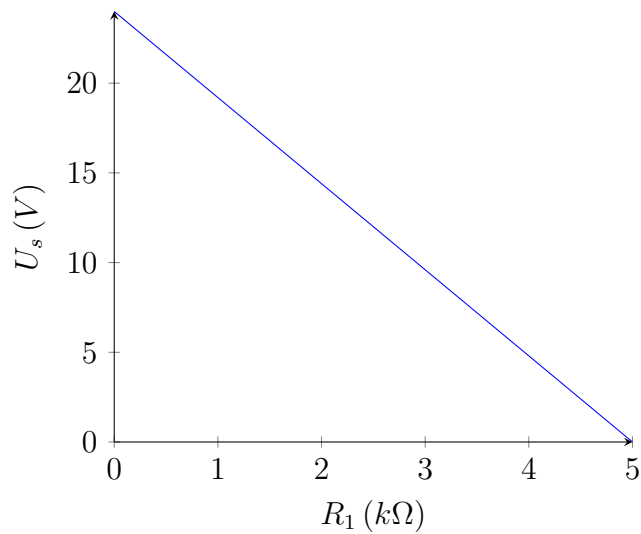

d) Tenim

$$k = \frac{|\Delta U_s|}{|\Delta d|} = \frac{24 - 0}{(1200 - 150) \cdot 10^{-3}} = 22,86 \text{ V/m}$$

* * *

Exercici 12

Quan la tolerància és del 2 % el valor de la resistència és

$$30 \pm 0,6 \Omega$$

és a dir estarà entre $29,4 \Omega$ i $30,6 \Omega$, ja que

$$30 \cdot \frac{2}{100} = 0,6$$

Quan la tolerància és del 5 % el valor de la resistència és

$$30 \pm 1,5 \Omega$$

i estarà entre $28,5 \Omega$ i $31,5 \Omega$, ja que

$$30 \cdot \frac{5}{100} = 1,5$$

El valor mínim que prendrà l'associació en paral·lel serà

$$R_{min} = \frac{29,4 \cdot 28,5}{29,4 + 28,5} = 14,47 \Omega$$



i el màxim

$$R_{M\grave{a}x} = \frac{30,6 \cdot 31,5}{30,6 + 31,5} = 15,52 \Omega$$

Exercici 13

Com que la capacitat de la bateria és $c = 100 Ah$, podem escriure

$$100 = I \cdot t$$

Si la demanda d'intensitat és alta, la durada serà petita i a l'inrevés. Llavors, Si tarda $5 h$ en carregar-se, la intensitat que se li aplica és

$$100 = I \cdot 5 \rightarrow I = \frac{100}{5} = 20 A$$

Com que la potència per una font d'alimentació es pot calcular com

$$P = VI$$

i la bateria es carrega a $220 V$, tenim

$$P = VI = 220 \cdot 20 = 4400 W = 4,4 kW$$

* * *

Exercici 14

a) El corrent que circularà per la resistència serà el mateix per tots els diàmetres disponibles, ja que és

$$P = UI \rightarrow I = \frac{P}{U} = \frac{2200}{230} = 9,565 A$$

b) La resistència ha de ser

$$R = \frac{U^2}{P} = \frac{230^2}{2200} = 24,045 \Omega$$

Per cada fil la longitud serà

$$L_{0,125} = \frac{RA}{\rho} = \frac{24,045 \cdot \frac{\pi(0,125 \cdot 10^{-3})^2}{4}}{4,9 \cdot 10^{-7}} = 0,6022 m$$

$$L_{0,25} = \frac{RA}{\rho} = \frac{24,045 \cdot \frac{\pi(0,25 \cdot 10^{-3})^2}{4}}{4,9 \cdot 10^{-7}} = 2,409 m$$

$$L_{0,5} = \frac{RA}{\rho} = \frac{24,045 \cdot \frac{\pi(0,5 \cdot 10^{-3})^2}{4}}{4,9 \cdot 10^{-7}} = 9,635 \text{ m}$$

c) L'àrea que representa el fil serà $A = L \cdot 200 \cdot d$, i per les condicions del problema s'ha d'escalfar una àrea de $300 \times 400 \text{ mm}^2 = 0,12 \text{ m}^2$. Calculem per cada diàmetre l'àrea que representa i comparem amb el valor necessari

$$A_{0,125} = L_{0,125} \cdot 200 \cdot 0,125 \cdot 10^{-3} = 0,015 \text{ m}^2$$

$$A_{0,25} = L_{0,25} \cdot 200 \cdot 0,25 \cdot 10^{-3} = 0,12045 \text{ m}^2$$

$$A_{0,5} = L_{0,5} \cdot 200 \cdot 0,5 \cdot 10^{-3} = 0,9635 \text{ m}^2$$

el diàmetre més aconsellable és doncs, el de $0,25 \text{ mm}$, i el cost que tindrà és

$$2,409 \text{ m} \times \frac{1,29 \text{ €}}{1 \text{ m}} = 3,1076 \text{ €}$$

* * *


Exercici 15 La corba característica d'una cel·la solar és la representació de la intensitat que produeix per efecte fotoelèctric, en funció de la tensió que pot arribar a generar. Quan es connecta una càrrega (resistència) a la cel·la (il·luminada), es produeix una caiguda de tensió en els extrems de la càrrega i hi circula una intensitat. Distingim entre d'altres, tres paràmetres fonamentals que caracteritzen la cel·la:

- Corrent de curtcircuit I_{sc} : és el corrent que obtindríem si connectéssim els borns de la cel·la entre ells i correspon a $U = 0 \text{ V}$.
- Tensió de circuit obert U_{oc} : és la tensió que correspon a $I = 0 \text{ A}$.
- Potència màxima: és el valor màxim de la potència que pot entregar la cel·la a una càrrega.

En el supòsit de l'exercici tenim

$$I(U) = 6,54 \left(1 - e^{\frac{U-21,6}{1,550}} \right)$$

que es pot representar com

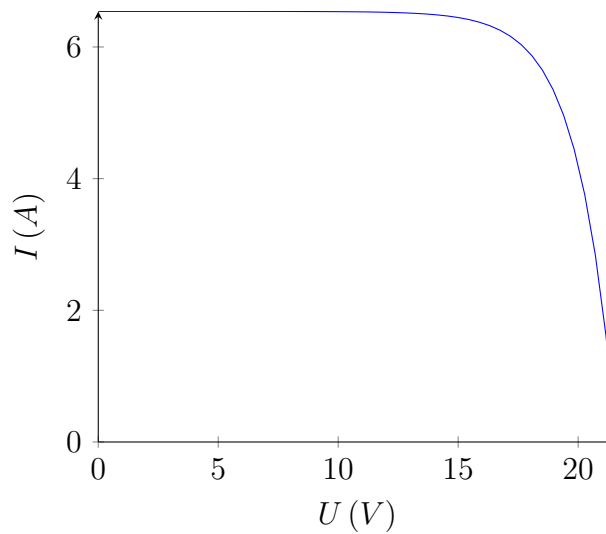

a) Per trobar I_{sc} calculem $I(0)$ i obtenim

$$I(0) = 6,54 \left(1 - e^{\frac{-21,6}{1,550}} \right) = 6,5399 \text{ A}$$

b) Per trobar U_{oc} calculem el valor U tal que la intensitat dona zero. Per inspecció es veu que és $U_{oc} = 21,6 \text{ V}$ ja que llavors l'exponencial queda elevada a zero i $e^0 = 1$, anul·lant-se el terme dins el parèntesi i resultant $I = 0 \text{ A}$ c) La potència màxima la podem calcular com

$$P_{max} = U_{max} \cdot I_{max}$$

amb

$$I_{max} = I(U_{max}) = I(17,4 \text{ V}) = 6,54 \left(1 - e^{\frac{17,4-21,6}{1,550}} \right) = 6,105 \text{ A}$$

per tant

$$P_{max} = U_{max} \cdot I_{max} = 17,4 \cdot 6,105 = 106,22 \text{ W}$$

d) Com el panell consta de dos grups en paral·lel de 36 cel·les solars en sèrie, la intensitat que proporciona cada branca (i que passa per cada cel·la) és

$$I_{cel\cdot la} = \frac{6,105}{2} = 3,0525 \text{ A}$$

En quant a la tensió, la tensió és la mateixa a cada branca per el fet d'estar en paral·lel, i cada cel·la proporciona

$$U_{cel\cdot la} = \frac{17,4}{36} = 0,4833 \text{ V}$$

* * *

Exercici 16

a) Aplicant la llei d'Ohm al conjunt font d'alimentació - llums (sense cables connectors), tenim

$$U = I_b R_{\otimes} \rightarrow R_{\otimes} = \frac{U}{I_b} = \frac{12}{10,22} = 1,174 \Omega$$

Ara, al connectar els llums a la font amb els cables, la resistència del circuit canvia, i per tant la intensitat que hi circula. Si ha de caure com a molt el 3% de 12 V al cable; la resta, el 97% de 12 V, és la tensió que caurà als llums (\otimes), així

$$\frac{97}{100}U = I R_{\otimes} \rightarrow I = \frac{97U}{100R_{\otimes}} = \frac{97 \cdot 12}{100 \cdot 1,174} = 9,915 A$$

Aplicant ara la llei d'Ohm al cable

$$\frac{3}{100}U = I R_{cable} = I \rho \frac{L}{A}$$

d'on

$$\begin{aligned} A &= \frac{100 I \rho L}{3U} = \frac{100 \cdot 9,915 \cdot 1,7 \cdot 10^{-8} \cdot 3 \cdot 2}{3 \cdot 12} \\ &= 2,808 \cdot 10^{-6} m^2 = 2,81 mm^2 \end{aligned}$$

b) Si fem servir un fil de $4 mm^2$ de secció

$$R = \rho \frac{L}{A} = 1,7 \cdot 10^{-8} \cdot \frac{2 \cdot 3}{4 \cdot 10^{-6}} = 0,0255 \Omega = 25,5 m\Omega$$

Recordem que el cable és bipolar i la longitud L s'ha de multiplicar per 2.

c) En les condicions de l'apartat anterior

$$P = \frac{U^2}{R} = \frac{U^2}{R_{\otimes} + R_{cable}} = \frac{12^2}{1,174 + 0,0255} = 120,05 W$$

Exercici 17

Tenim que el 2 % de 470 és

$$\frac{2}{100} \cdot 470 = 9,4 \Omega$$

llavors

$$470 \Omega \pm 2 \% = 470 \pm 9,4$$

i el valor està comprés entre 460,6 Ω i 479,4 Ω

* * *

Exercici 18

a) Passem l'energia consumida en els 15 *min* a Joule

$$0,6 \cancel{kWh} \cdot \frac{3,6 \cdot 10^6 J}{1 \cancel{kWh}} = 2,16 \cdot 10^6 J$$

llavors, la potència consumida val

$$P = \frac{E}{t} = \frac{2,16 \cdot 10^6}{15 \cdot 60} = 2400 W$$

Ara, a partir de l'expressió de la potència P que entrega una font d'alimentació U a un circuit per el qual circula una intensitat I

$$P = UI \rightarrow I = \frac{P}{U} = \frac{2400}{230} = 10,435 A$$

b) Aplicant ara la llei d'Ohm

$$U = IR \rightarrow R = \frac{U}{I} = \frac{230}{10,435} = 22,04 \Omega$$

i

$$R = \rho \frac{L}{A} \rightarrow L = \frac{RA}{\rho} = \frac{22,04 \cdot 0,1 \cdot 1,5 \cdot 10^{-6}}{11,8 \cdot 10^{-7}} = 2,802 m$$

c) El fil de nicrom es pot representar per



Llavors, la condició demanada a l'enunciat es tradueix en

$$1,5 \cdot 10^{-3} \cdot L = 3,5 \% S$$

$$1,5 \cdot 10^{-3} \cdot 2,802 = \frac{3,5}{100} S \rightarrow S = \frac{1,5 \cdot 10^{-3} \cdot 2,802 \cdot 100}{3,5} = 0,1201 m^2$$

* * *

Exercici 19

a) Per trobar la intensitat que travessa la resistència podem fer servir

$$P = UI \rightarrow I = \frac{P}{U} = \frac{600}{230} = \frac{60}{23} = 2,609 A$$

b) Ara, de

$$P = \frac{U^2}{R} \rightarrow R = \frac{U^2}{P} = \frac{230^2}{600} = 88,17 \Omega$$

i de

$$R = \rho \frac{L}{A} \rightarrow L = \frac{RA}{\rho} = \frac{88,17 \cdot \frac{\pi(0,2 \cdot 10^{-3})^2}{4}}{4,9 \cdot 10^{-7}} = 5,6523 m$$

c) Per calcular el cost

$$E = P \cdot t = 600 \cdot 3 \cdot 60 = 108000 J$$

passem a kWh

$$108000 J \cdot \frac{1 kWh}{3,6 \cdot 10^6 J} = 0,03 kWh$$

i ara

$$0,03 kWh \cdot \frac{0,10 \text{ €}}{1 kWh} = 0,003 \text{ €}$$

* * *

Exercici 20

a) A cada branca hi ha 3 LED i en cadascun cauen $U_{LED} = 3,6 V$, llavors la tensió que cau a cada branca val

$$U_{branca} = 3 \cdot U_{LED} = 3 \cdot 3,6 = 10,8 V$$

i aquesta és precisament la tensió U que proporciona la font d'alimentació. És a dir $U = 10,8 V$.

Per cada LED passa una intensitat $I_{LED} = 20 \text{ mA}$, aquesta intensitat és la mateixa per els LEDs de cada branca, per tant, la intensitat total al circuit serà llavors la suma de les intensitats de cada branca

$$I_{total} = I_{branca} \cdot 8 = 20 \cdot 10^{-3} \cdot 8 = 0,16 \text{ A}$$

Aleshores la intensitat consumida I és la calculada $I = I_{total} = 0,16 \text{ A}$.

b) La potència consumida per cada LED es pot calcular com

$$P_{LED} = U_{LED} I_{LED} = 3,6 \cdot 20 \cdot 10^{-3} = 0,072 \text{ W}$$

i l'energia consumida en 8 h

$$E_{LED} = P_{LED} \cdot t = 0,072 \cdot 8 \cdot 3600 = 2073,6 \text{ J}$$

Alternativament

$$E_{LED} = P_{LED} \cdot t = 7,2 \cdot 10^{-5} \text{ kW} \cdot 8 \text{ h} = 5,76 \cdot 10^{-4} \text{ kWh}$$

Llavors, l'energia total consumida serà

$$E_{total} = 24 E_{LED} = 24 \cdot 2073,6 = 49766,4 \text{ J}$$

c) Tenint en compte la capacitat de la bateria $c = 1800 \text{ mAh} = 1,8 \text{ Ah}$, i sabent que ha d'entregar una intensitat total $I_{total} = 0,16 \text{ A}$, podem escriure

$$1,8 = It \rightarrow t = \frac{1,8}{0,16} = 11,25 \text{ h}$$

* * *

Exercici 21

a) Tenim que és

$$U = I(R + R_p)$$

i


$$I_{max} = \frac{U}{R_{min}} \quad I_{min} = \frac{U}{R_{max}}$$

llavors, com que $R_{min} = R$ i $R_{max} = R + R_p$,

$$I_{max} = \frac{U}{R + (R_p = 0)} = \frac{U}{R} = \frac{24}{47} = 0,5106 \text{ A}$$

$$I_{min} = \frac{U}{R + (R_p = 50)} = \frac{24}{47 + 50} = 0,2474 \text{ A}$$


b)

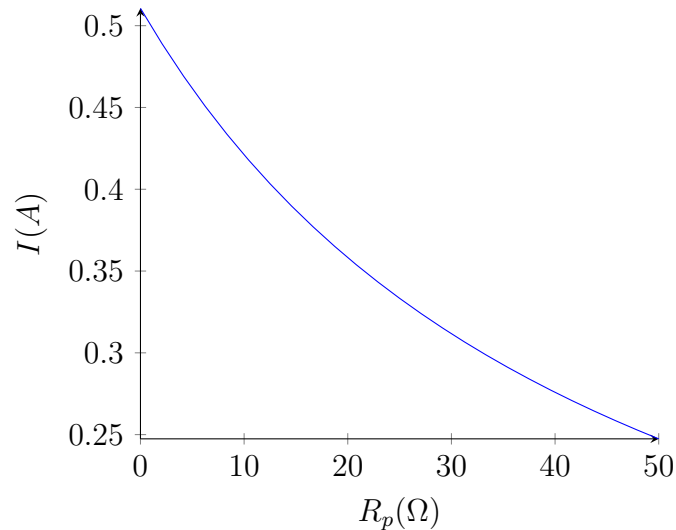

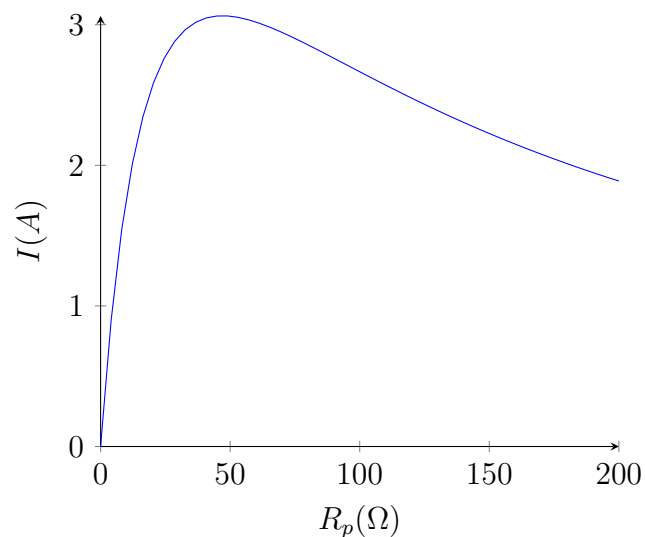c) La potència dissipada per la resistència variable (potenciòmetre) R_p , es pot escriure com

$$P_{R_p} = I^2 R_p = \left(\frac{U}{R + R_p} \right)^2 R_p$$

Si la representem en funció de R_p (s'han considerat valors de R_p fora del límit donat per l'enunciat per obtenir una gràfica més entenedora)



veiem que el màxim es dona per un valor proper a 50Ω . De fet, es pot demostrar (calen eines de calcul diferencial) que el valor exacte és per a

$R_p = 47\Omega$, és a dir quan les dues resistències valen el mateix. Aquesta informació es proporciona a l'exercici, però no tindria perquè ser així donat que al llarg del curs de 2n de Batxillerat, a la matèria de matemàtiques, en algun moment s'expliquen les tècniques per trobar els màxims i mínims d'una funció qualsevol, i en el moment de fer l'examen de les PAU, se suposa que l'alumne domina aquestes tècniques i per tant, les ha de poder aplicar a qualsevol altra matèria de les PAU, en particular, a Tecnologia industrial.

La potència màxima dissipada per R_p , serà doncs

$$P_{R_p}^{max} = I^2 R_p = \left(\frac{U}{R + R} \right)^2 R = \left(\frac{24}{47 + 47} \right)^2 47 = 3,064 W$$

Mentre que els valors extrems són

$$P(R_p = 0) = \left(\frac{24}{47 + 0} \right)^2 \cdot 0 = 0 W$$

que coincideix amb el seu valor mínim, i

$$P_{R_p=50} = \left(\frac{24}{47 + 50} \right)^2 \cdot 50 = 3,061 W$$

En canvi, la potència dissipada per R val

$$P_R = I^2 R = \left(\frac{24}{47 + R_p} \right)^2 \cdot 47$$

i els seus valors extrems (que coincideixen amb els seus valors mínim-màxim) són

$$P_R^{min} = I_{min}^2 R = \left(\frac{24}{47 + 50} \right)^2 \cdot 47 = 2,877 W$$


$$P_R^{max} = I_{max}^2 R = \left(\frac{24}{47 + 0} \right)^2 \cdot 47 = 12,255 W$$

que supera les especificacions establertes.

Exercici 22

a) Els esquemes de connexió en funció de la posició del commutador són:


1. *Potència mínima*

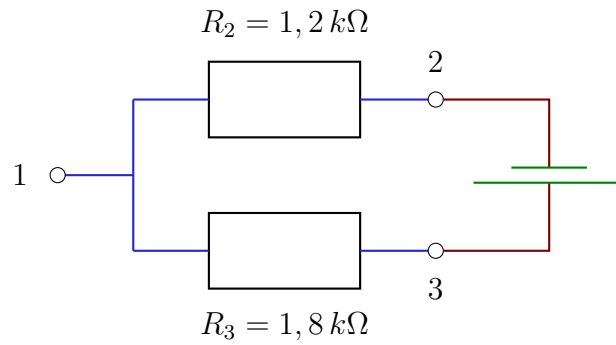

Les resistències es troben connectades en sèrie i la resistència equivalent serà $R_{eq} = R_2 + R_3$. La potència subministrada val


$$P = \frac{U^2}{R} = \frac{U^2}{R_2 + R_3} = \frac{220^2}{1800 + 1200} = 16,133 \text{ W}$$

2. *Nivell de potència mitjà-baix*

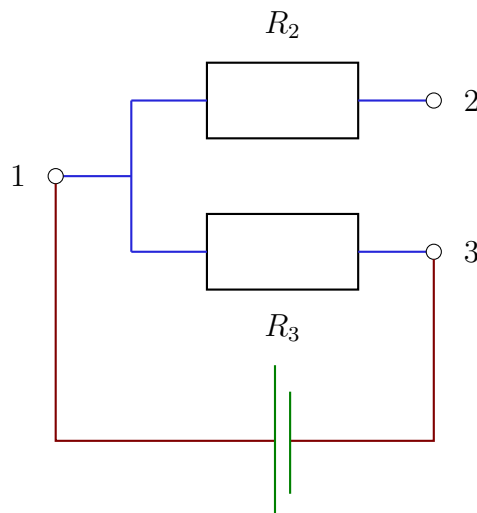


Ara només es troba connectada la resistència R_3 i la potència subministrada val

$$P = \frac{U^2}{R} = \frac{U^2}{R_3} = \frac{220^2}{1800} = 26,89 \text{ W}$$

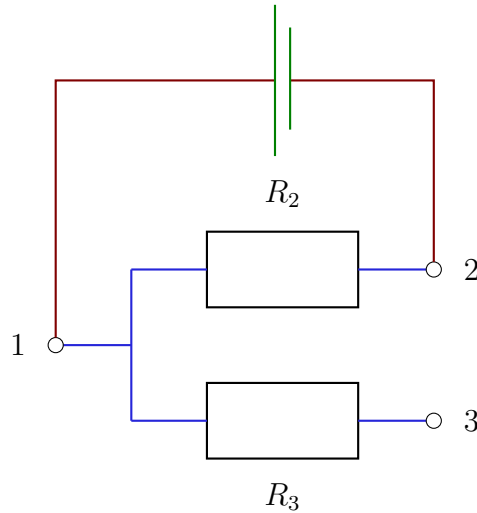3. *Nivell de potència mitjà-alt*

Ara només es troba connectada la resistència R_2 i la potència subministrada val

$$P = \frac{U^2}{R} = \frac{U^2}{R_2} = \frac{220^2}{1200} = 40,33 \text{ W}$$

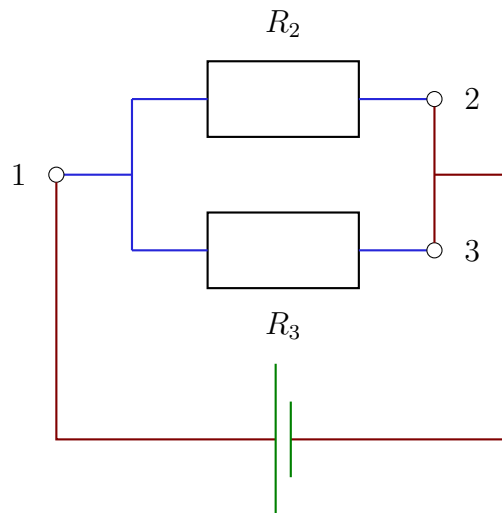4. *Nivell màxim de potència*

Ara es troben les dues resistències connectades en paral·lel i la resistència equivalent val

$$R_{eq} = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = \frac{1200 \cdot 1800}{1200 + 1800} = 720 \Omega$$

i la potència subministrada

$$P = \frac{U^2}{R} = \frac{220^2}{720} = 67,22 \text{ W}$$

b) Quan es troben en sèrie

$$R_{eq} = R_2 + R_3 = 1200 + 1800 = 3000 \Omega$$

quan es troben en paral·lel

$$R_{eq} = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = \frac{1200 \cdot 1800}{1200 + 1800} = 720 \Omega$$

c) En sèrie


$$P = \frac{U^2}{R} = \frac{U^2}{R_2 + R_3} = \frac{220^2}{1800 + 1200} = 16,133 \text{ W}$$

En paral·lel


$$P = \frac{U^2}{R} = \frac{220^2}{720} = 67,22 \text{ W}$$

* * *

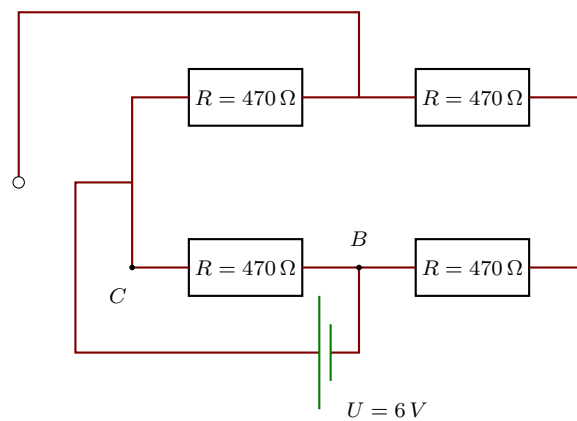
Exercici 23 a) Amb l'interruptor connectat a la posició 2, el circuit és equivalent a




Que es pot reduir a

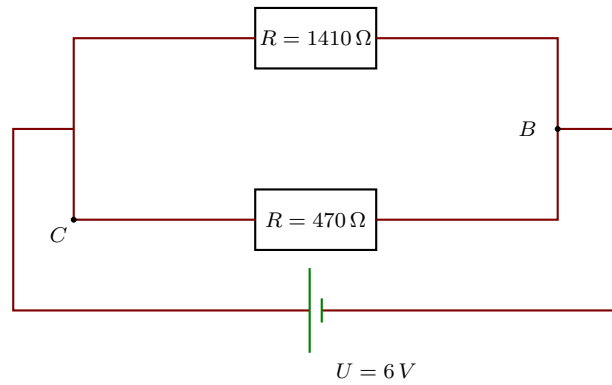


i finalment

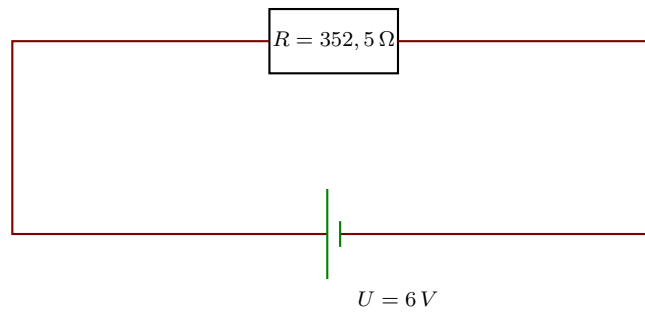

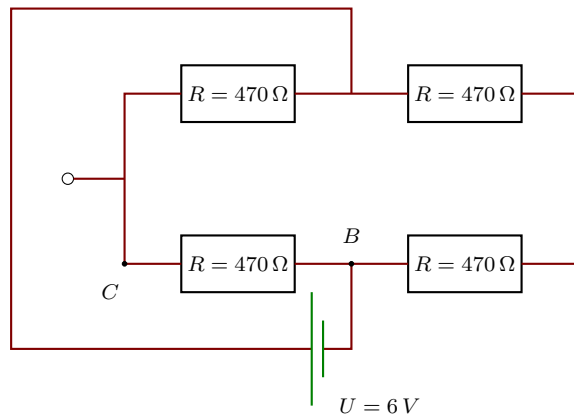
Amb l'interruptor connectat a la posició 1, el circuit és equivalent a



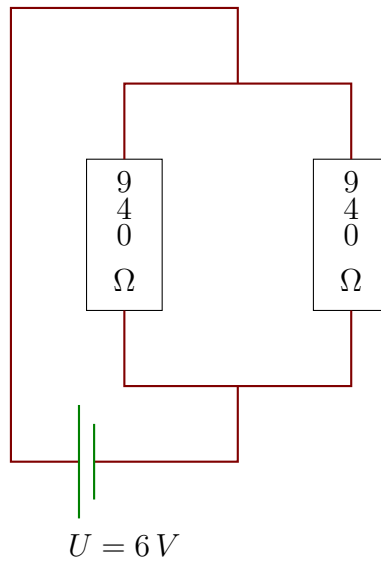Llavors, sumant les resistències en sèrie a cada branca



I el circuit simplificat queda ara com

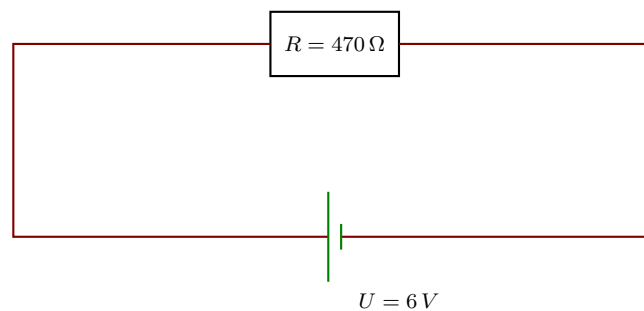

b) De forma que la resistència equivalent amb el connector en la posició 2, val $352,5\ \Omega$.

Amb el connector en la posició 1, la resistència equivalent del circuit val $470\ \Omega$. **c)** Quan el commutador es troba en la posició 2 podem aplicar $P = \frac{U^2}{R}$ a la branca que conté la resistència BC (quan tenim les resistències de $1410\ \Omega$ i $470\ \Omega$ en paral·lel), per trobar

$$P = \frac{U^2}{R} = \frac{6^2}{470} = 0,0766\text{ W}$$

Per la posició 1 del commutador, apliquem la llei d'Ohm al circuit del darrer esquema per trobar,

$$6 = I \cdot 470 \rightarrow I = \frac{6}{470} = 0,01276\text{ A}$$

per tant, per la resistència BC passarà la meitat d'aquesta intensitat, i la potència dissipada serà

$$P = \left(\frac{I}{2}\right)^2 R = 0,01915 \text{ W}$$

* * *

Exercici 24

a) De $P = UI$, la intensitat que consumeix una estufa es pot calcular com

$$I_{estufa} = \frac{P}{U} = \frac{300}{220} = \frac{15}{11} = 1,364 \text{ A}$$

Llavors la intensitat total valdrà

$$I_{total} = 12 \cdot I_{estufa} = 16,264 \text{ A}$$

b) Cada estufa consumeix una energia

$$E_{estufa} = Pt = 0,3 \cdot 5 = 1,5 \text{ kWh}$$

com que n'hi ha 12, el total consumeix

$$E_{total} = 1,5 \cdot 12 = 18 \text{ kWh}$$

i el cost serà

$$18 \text{ kWh} \cdot \frac{0,08 \text{ €}}{1 \text{ kWh}} = 1,44 \text{ €}$$

c) Per trobar el valor de la resistència que representa cada estufa fem

$$P = \frac{U^2}{R} \rightarrow R = \frac{U^2}{P} = \frac{220^2}{300} = \frac{484}{3} = 161,33 \Omega$$

Llavors, si s'alimenten a $U' = 125 \text{ V}$, la potència que consumirien valdrà

$$P' = \frac{U'^2}{R} = \frac{125^2}{161,33} = 96,85 \text{ W}$$

* * *

Exercici 25

a) Tenim que

$$P = \Gamma \cdot \omega \rightarrow \Gamma_s = \frac{P_s}{\omega} = \frac{310}{2600 \frac{\pi}{30}} = 1,1386 \text{ N} \cdot \text{m}$$



b) La potència elèctrica es pot calcular com

$$P = UI = 230 \cdot 1,9 = 437 \text{ W}$$

llavors, el rendiment electromecànic val

$$\eta = \frac{P_s}{P_e} = \frac{310}{437} = 0,7094$$

c) Per l'energia elèctrica consumida tenim

$$E_{elec} = P_e t = 437 \cdot 3 \cdot 60 = 78660 \text{ J}$$

i l'energia dissipada la calculem com a diferència entre l'elèctrica i la de sortida

$$E_{diss} = (P_e - P_s) \cdot t = (437 - 310) \cdot 3 \cdot 60 = 22860 \text{ J}$$

* * *

Exercici 26

a) Com que es troben enceses de forma simultània 20 bombetes i la potència que desenvolupen és 360 W , la potència d'una bombeta serà

$$P_b = \frac{360}{20} = 18 \text{ W}$$

b) De l'expressió $P = \frac{U^2}{R}$, tenint en compte que totes les resistències són iguals i n'hi ha 20 per branca tenim

$$360 = \frac{230^2}{20 \cdot R} \rightarrow R = \frac{230^2}{360 \cdot 20} = 7,347 \Omega$$

En quant a la intensitat

$$P = I^2 R \rightarrow I = \sqrt{\frac{P}{R}} = \sqrt{\frac{18}{7,347}} = 1,565 \text{ A}$$

c) L'energia total consumida en $t = 4 \text{ h}$

$$\begin{aligned} E_{total} &= P_{total} \cdot t = 360 \cdot 4 \cdot 3600 = 5184000 \text{ J} \\ &= 0,36 \text{ kW} \cdot 4 \text{ h} = 1,44 \text{ kWh} \end{aligned}$$

i la d'una bombeta

$$E_b = \frac{E_{total}}{20} = \frac{1,44}{20} = 0,072 \text{ kWh}$$



Exercici 27

a) Per calcular la resistència del fil fem

$$P = \frac{U^2}{R} \rightarrow R = \frac{U^2}{P} = \frac{230^2}{800} = 66,125 \Omega$$

b) Tenim

$$R = \rho \frac{L}{A} \rightarrow L = \frac{RA}{\rho} = \frac{R \frac{\pi d^2}{4}}{\rho} = \frac{66,125 \frac{\pi (0,3 \cdot 10^{-3})^2}{4}}{4,9 \cdot 10^{-7}} = 9,54 m$$

c) La planxa segueix cicles encès-apagat de 50-30 segons, llavors, la fracció de temps que està funcionant és $\frac{50}{50+30}$, llavors l'energia consumida en 3 h serà

$$E = Pt = 800 \cdot \frac{50}{80} \cdot 3 \cdot 3600 = 5400000 J = 0,8 kW \cdot \frac{50}{80} \cdot 3 h = 1,5 kWh$$

* * *

Exercici 28

a) Degut al funcionament descrit i l'esquema de connexió, el que tenim és essencialment un circuit amb tres grups de 25 bombetes en paral·lel, de forma que en tot moment només hi ha un grup dels tres activat. Per la lluminària tenim

$$P_l = UI = 230 \cdot 2,7 = 621 W$$

i per cada bombeta

$$P_b = \frac{P_l}{25} = \frac{621}{25} = 24,84 W$$

b) La intensitat que circula per cada bombeta és la mateixa que la total, ja que formalment el circuit és com si fossin 25 bombetes en sèrie connectades a la font d'alimentació, per tant

$$I_b = I = 2,7 A$$

i la resistència de cada bombeta es pot calcular com

$$P_b = I^2 R_b \rightarrow R_b = \frac{P_b}{I^2} = \frac{24,84}{(2,7)^2} = 3,407 \Omega$$

c) Per calcular el consum total

$$E_{total} = P_l \cdot t = 621 \cdot 7 \cdot 3600 = 15649200 J = 0,621 kW \cdot 7 h = 4,347 kWh$$

el consum per bombeta (comptant-les totes) serà doncs

$$E_b = \frac{E_{total}}{75} = 0,0578 kWh$$